

И Н С Т Р У Ч И Я ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ СПЕЦЭФФЕКТА ПЕРВЫЕ ТРЕДИ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА.

"ПЕРВЫЕ ТРЕМ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА."

Спецэффект "переливчатый зумбовский сигнала" предназначен для

установки на автомобилях и мотоциклах имеющие электрооборудование с аккумулятором напряжением 12 Вольт. Для получения специального эффекта необходимо в электрическую цепь транспортного средства подключить дополнительный звуковой сигнал и изоготовленное по приведенному ниже описанию, реле.

Сборка реле доступна любому начинавшему радиолюбителю и осуществляется по схеме изображенной на рис. I. Размещение деталей производится на плате - рис. 3.

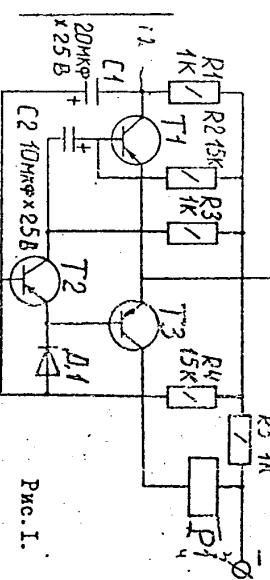


Рис. I.

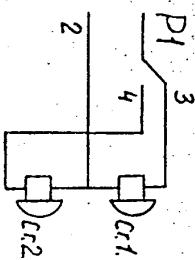


Рис. 2.

T4-T3 MRI/FA. AI 220b.

Macwma 1:1

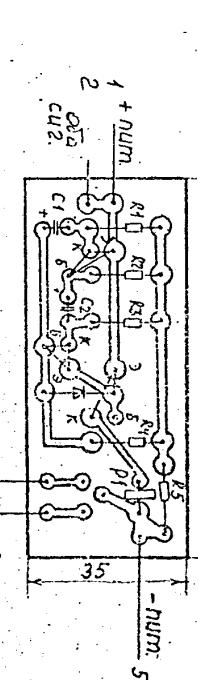


Рис. 3.

10

В реле используется транзистор гата Р-П-Р марки МД39 + МД42 или другие идентичные по параметрам с любым буквенным индексом. Диод Д1 - это Д31 или Д20 с любым буквенным индексом. Реле Р1 - это РЭС 10 ОЗ1-04 С2 или другие с напряжением спада напряжения 9 Вольт. Частота первичного звука регулируется конденсатором С2 путем подбора. Плата изготавливается из одностороннего, фольгированного стеклотекстолита или гетинакса, дорожки рисуются методом лазера. Время травления в концентрированной язвотной жидкости 2 - 5 минут. ВНИМАНИЕ ! При работе с кислотой необходимо соблюдать все меры предосторожности !

Реле устанавливаются в любом защищённом от выаги месте. Для его подключения необходимо отсечь провода от старого сигнала и подключить их к выводам 1 и 5 соблюдая полярность. Два устанавливаемые сигнала подключаются к выводам 2, 3 и 4 по схеме на рис.2.